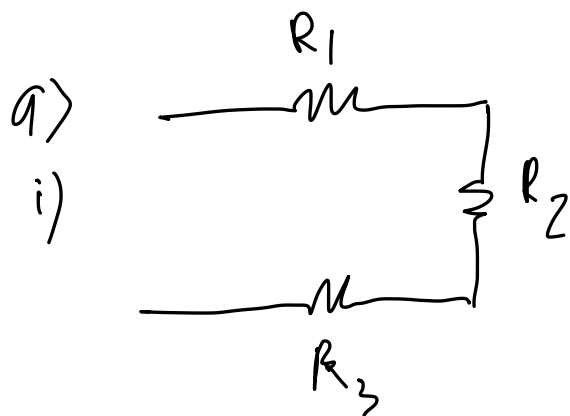



Quiz 1.

What Ho


Problem 1:



$$\Rightarrow R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

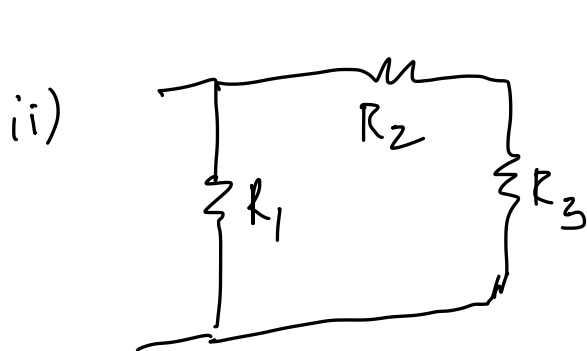
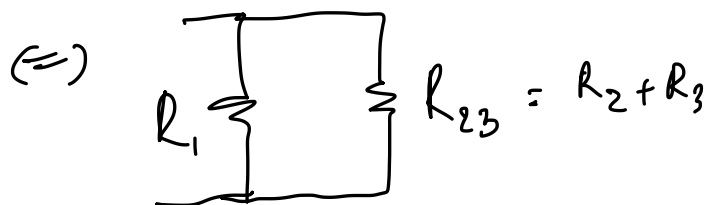
$$R_2 \text{ series } R_3 \Rightarrow R_{23} = R_2 + R_3$$



Since $R_1 \parallel R_{23} \Rightarrow R_{eq} = \frac{R_1 R_{23}}{R_1 + R_{23}} = \frac{R_1 (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$



$$R_4 \parallel R_5 \Rightarrow R_{45} = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5}$$

$$R_3 \parallel R_{45} \Rightarrow R_{345} = \frac{R_3 R_{45}}{R_3 + R_{45}}$$


We have:

$$R_3 R_{45} = R_3 \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5} = \frac{R_3 R_4 R_5}{R_4 + R_5}$$

$$R_3 + R_{45} = R_3 + \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5} = \frac{R_3 R_4 + R_3 R_5 + R_4 R_5}{R_4 + R_5}$$

$$\Rightarrow R_{345} = \frac{R_3 R_4 R_5}{R_4 + R_5} \cdot \frac{R_4 + R_5}{R_3 R_4 + R_3 R_5}$$

$$= \frac{R_3 R_4 R_5}{R_3 R_4 + R_3 R_5}$$


Also:  $\Rightarrow R_{eq} = R_1 + R_{345} + R_2$

$$= \frac{R_3 R_4 R_5}{R_3 R_4 + R_3 R_5} + R_1 + R_2$$

$$= \frac{R_3 R_4 R_5 + (R_1 + R_2)(R_3 R_4 + R_3 R_5)}{R_3 R_4 + R_3 R_5}$$

$$= \boxed{\frac{R_3 R_4 R_5 + R_1 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_5}{R_3 R_4 + R_3 R_5}}$$

b) I will do 16 later

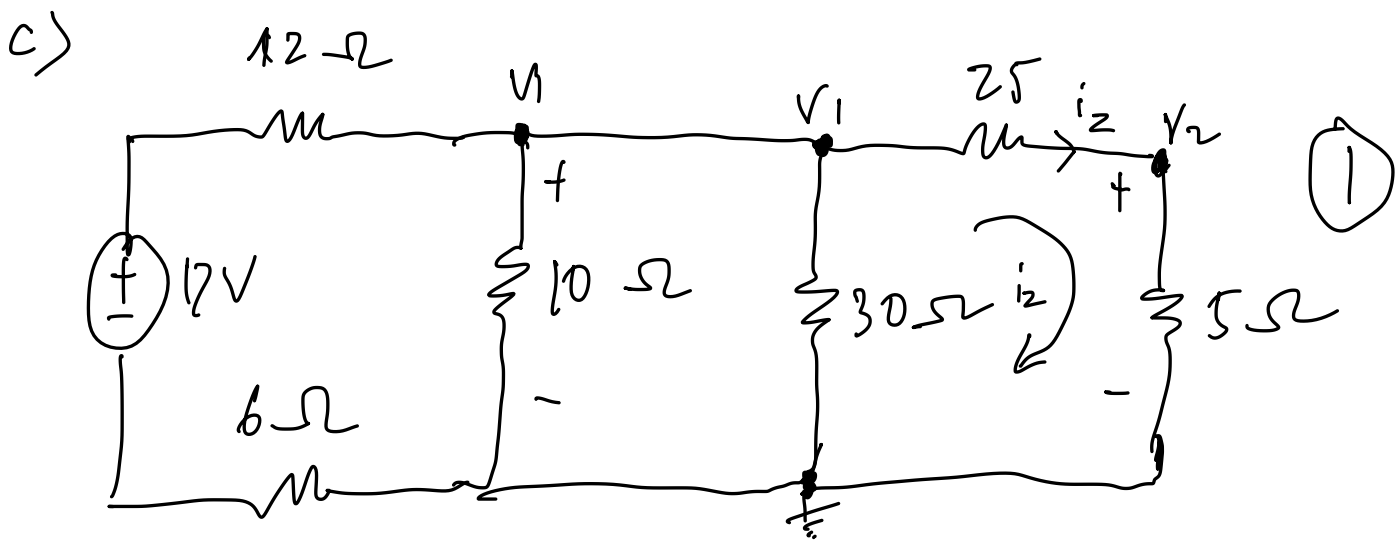


We have $(25\Omega \text{ series } 5\Omega)$ then parallel with 30Ω

$$\Rightarrow R_{25-5} = 25 + 5 = 30\Omega$$

$$\Rightarrow R_{30-25-5} = \frac{30 \times 30}{30 + 30} = 15\Omega \quad \left(30\Omega \parallel 30\Omega \right)$$


we have new circuit

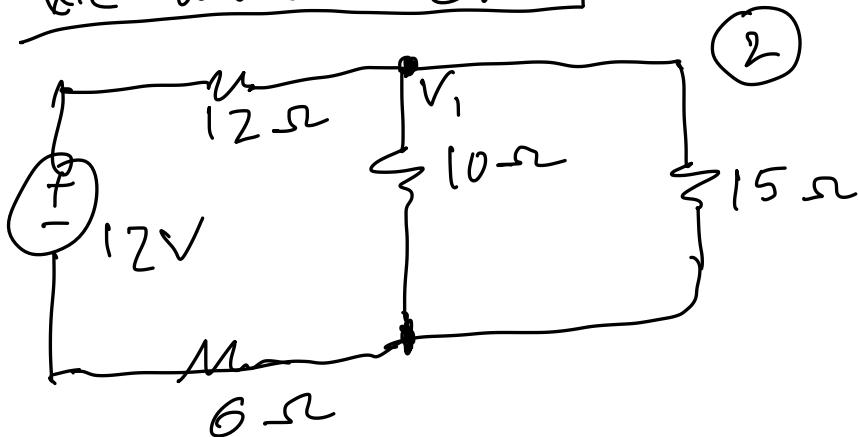

Since $10\Omega \parallel 15\Omega$

$$\Rightarrow R_{10-15} = \frac{15 \times 10}{15 + 10}$$

$$\Rightarrow R_{10-15} = 6\Omega$$

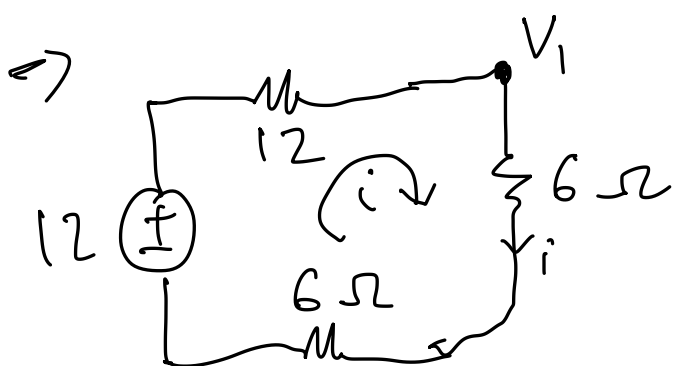

Apply KVL, we have:

$$12 = (12 + 6 + 6)i = 24i$$

$$\Rightarrow i = \frac{12}{24} = 0.5\text{ A}$$

Also, $V_1 = 6i \Rightarrow V_1 = 6 \times 0.5 = 3\text{ (V)}$

Go back to circuit ①, we have

$$25i_2 + 5i_2 = V_1 = 3V \quad (\text{Apply KVL})$$


$$\Rightarrow 30i_2 = 3V \Rightarrow i_2 = \frac{3}{30} = 0.1(A)$$

$$\Rightarrow V_2 = 5i_2 = 5 \times 0.1 = 0.5V$$

$$\Rightarrow \boxed{V_2 = 0.5V}$$

Problem 2 :

a) Find voltage:

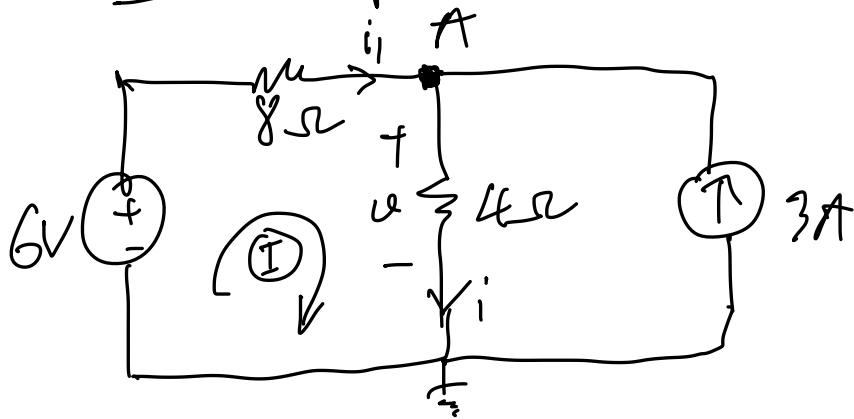

Apply KCL at A,

$$i_1 + 3 = i$$

Apply KVL for loop I,

$$6 = 8i_1 + 4i \Rightarrow 8i_1 + 4(i_1 + 3) = 6$$


$$\Rightarrow 12i_1 + 12 = 6 \Rightarrow i_1 = -0.5 \text{ (A)}$$

$$\Rightarrow i = i_1 + 3 = -0.5 + 3 = 2.5 \text{ A}$$


$$\Rightarrow v = i \cdot 4 \Omega = 2.5 \times 4 = 10 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \boxed{v = 10 \text{ V}}$$


b) Find V_o

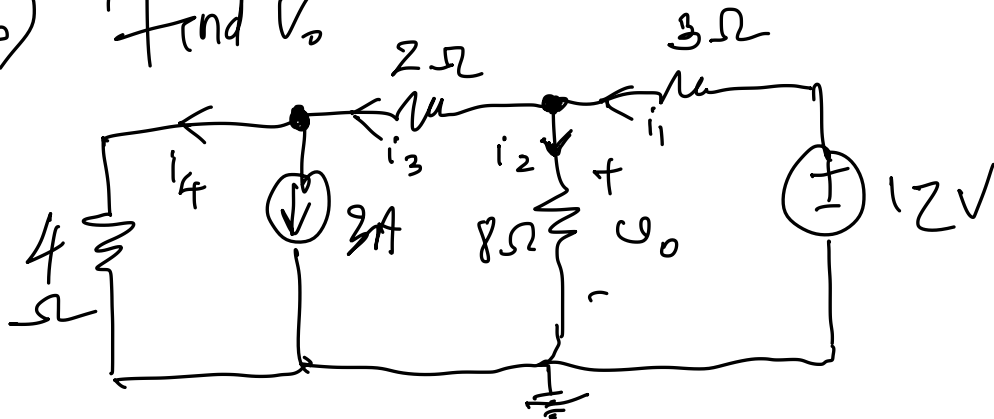


We have :

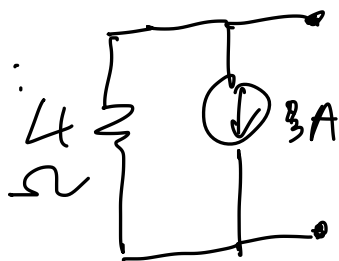

\Rightarrow

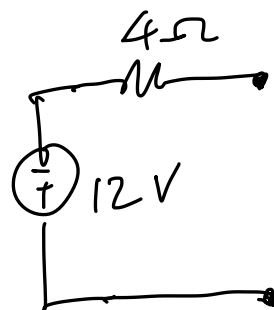

⇒ a new circuit:

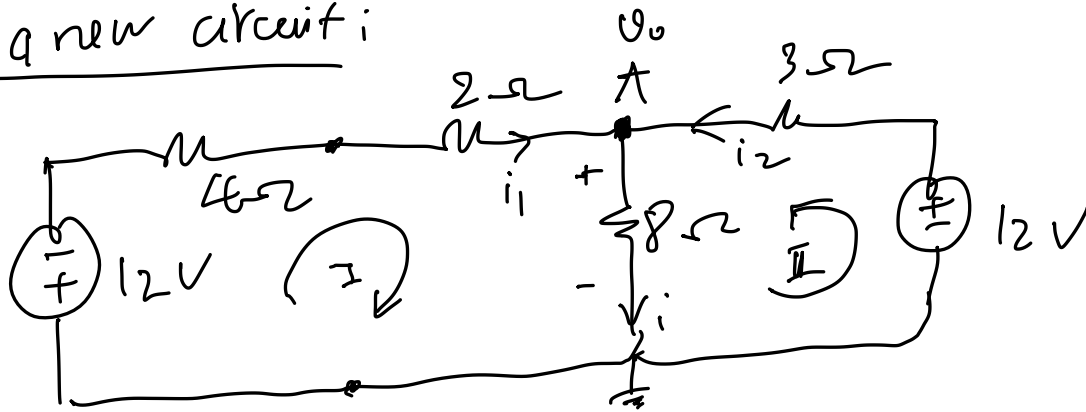

Apply KCL at A, $i_1 + i_2 = i$ (1)

Apply KVL for I, we have:

$$12 + 6i_1 + 8i = 0 \Rightarrow 6i_1 + 8i = -12 \quad (2)$$

Apply KVL for II, we have:

$$-12 + 3i_2 + 8i = 0 \Rightarrow 3i_2 + 8i = 12 \quad (3)$$


From (1), (2), & (3), we have:

$$\begin{cases} i_1 + i_2 - i = 0 \\ 6i_1 + 0i_2 + 8i = -12 \\ 0i_1 + 3i_2 + 8i = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = -38/15 \text{ A} \\ i_2 = 44/15 \text{ A} \\ i = 0.4 \text{ A} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_o = 8i = 8 \times 0.4 = \boxed{3.2 \text{ V}}$$

Problem 37

a) Ideal transformer:

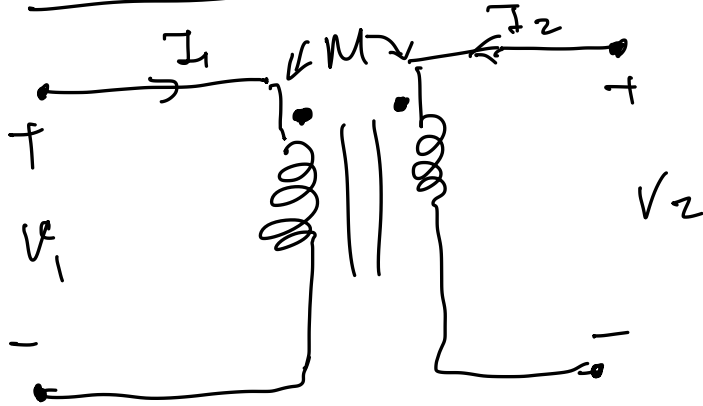

b) Given $N_p = N_1$, ratio n , find $N_s = N_2$

We have $n = \frac{N_2}{N_1} = \frac{N_s}{N_p} \Rightarrow \boxed{N_s = n N_p}$

c) $V_p = V_1$, $\Rightarrow V_s = V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1$

$\Rightarrow \boxed{V_s = \frac{N_s}{N_p} V_p}$

Since $V_s = L \frac{di_s}{dt} + M \frac{di_p}{dt} \Rightarrow V_s$ depend on I_s

d) we have $i_2 = \frac{N_1}{N_2} i_1 \Rightarrow \boxed{I_s = \frac{N_p}{N_s} I_p}$

$$e) \quad P_S = V_S I_S \quad | \Rightarrow \text{efficiency}_{(e)} = \frac{P_P}{P_S} = \frac{V_S I_S}{V_P I_P}$$

$$P_P = V_P \cdot I_P$$

$$e = \frac{N_S}{N_P} \cdot \frac{N_P}{N_S} = 1 \Leftrightarrow \text{ideal transformer}$$


f) When the coils have resistance, then

$$R_1 = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 R_2$$

Problem 1b..


$$R = 1\Omega$$

i) $R_{eq} = 0.75$

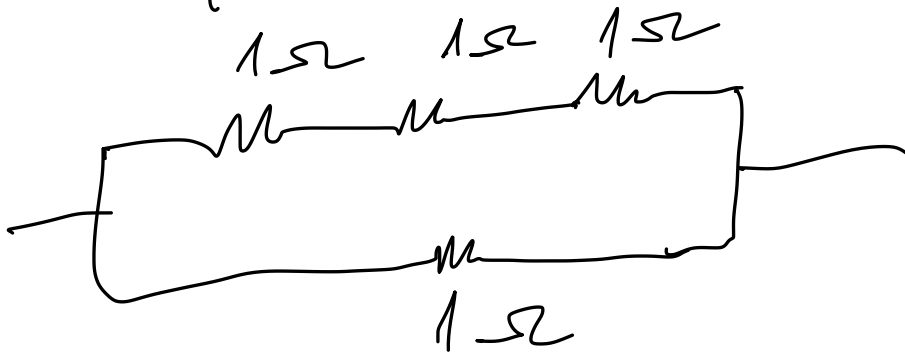

$$\Rightarrow R_{eq} = 0.75\Omega$$

ii) $R_{eq} = 1.5\Omega$

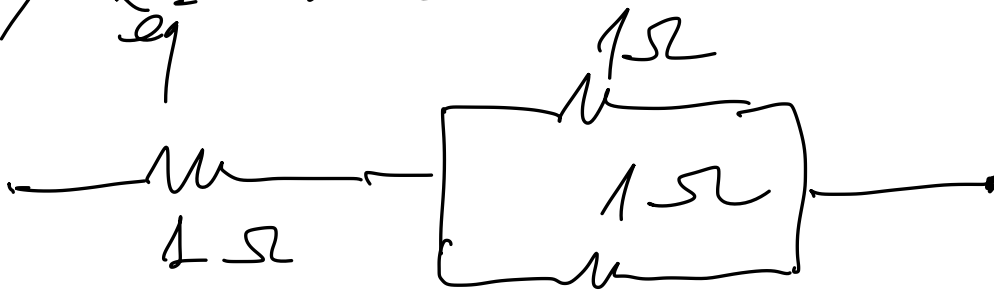

$$\Rightarrow R_{eq} = 1 + 0.5 = 1.5\Omega$$